



Elementi elektroenergetskih sistema drugi kolokvijum


1. Dva trofazna energetska transformatora vezana su kao na slici. Ako je struja $I=3I_0=19,764$ A, koliko iznosi R_p preko koga je uzemljen sekundar transformatora T1?

Parametri transformatora su:

T1: $S_n = 31,5$ MVA, $m_t = 110/35/10$ (kV/kV/kV), $x_{t1,2} = 15\%$, $x_{t1,3} = 10,5\%$, $x_{t2,3} = 6\%$, $x_{\mu 0} \rightarrow \infty$, sve aktivne otpornosti zanemariti, pojedinačne nominalne snage namota $S_{np} = S_n$, $S_{ns} = S_n$, $S_{nt} = 2 S_n / 3$.

Napomena: procentualne vrednosti reaktansi za parove namota su zadate u odnosu na nominalnu snagu primara.

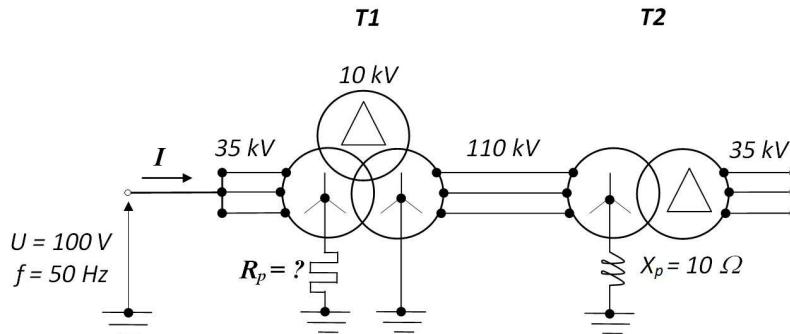T2: $S_n = 31,5$ MVA, $m_t = 110/35$ (kV/kV), $x_t = 10\%$, $x_{\mu 0} \rightarrow \infty$, sve aktivne otpornosti zanemariti.




2. Turbogenerator čiji su parametri: nominalna aktivna snaga $P_{ng}=100$ MW; nominalni faktor snage $\cos\phi_n=0,85$; nominalni napon $U_{ng}=15,75$ kV; sinhrona reaktansa $X_g\% = 179\%$; u zadatom stacionarnom režimu ima sledeće parametre: aktivna snaga na krajevima generatora $P_g=80$ MW; napon na krajevima generatora $U_g=U_{ng}=15,75$ kV; pobudna struja $I_f=500$ A.

- a) Kolika je u zadatom režimu reaktivna snaga na krajevima generatora Q_g , ako u režimu praznog hoda, pri nominalnoj brzini obrtanja rotora i nominalnom naponu na krajevima generatora, struja pobude iznosi $I_{f0}=294$ A.
b) Koliki je odnos elektromotorne sile E_q u zadatom režimu i elektromotorne sile E_{qn} pri nominalnoj pobudnoj struji i nominalnoj brzini obrtanja rotora? $\left(\frac{E_q}{E_{qn}} = ? \right)$

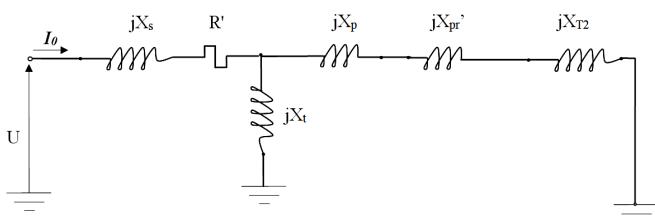1. Задатак.

Решење:

Еквивалентна монофазна заменска шема ($x_{\mu 0 T 1} \rightarrow \infty$ и $x_{\mu 0 T 2} \rightarrow \infty$):



Прорачун рејтанси на 35 kV:

Прорачун рејтанси расипања трансформатора

T1:

$$X_{ps} = \frac{x_{ps}(\%)}{100} \frac{U_{np}^2}{S_n} = \frac{15}{100} \frac{35^2}{31.5} = 5,8333 \Omega,$$

$$X_{pt} = \frac{x_{pt}(\%)}{100} \frac{U_{np}^2}{S_n} = \frac{10,5}{100} \frac{35^2}{31.5} = 4,0833 \Omega,$$

$$X_{st} = \frac{x_{st}(\%)}{100} \frac{U_{np}^2}{S_n} = \frac{6}{100} \frac{35^2}{31.5} = 2,3333 \Omega,$$

Прорачун параметара еквивалентне "T" шеме тронамотног

$$X_p = \frac{1}{2}(X_{ps} + X_{pt} - X_{st}) = 3,7917 \Omega,$$

$$\text{трансформатора: } X_s = \frac{1}{2}(X_{ps} + X_{st} - X_{pt}) = 2,0417 \Omega,$$

$$X_t = \frac{1}{2}(X_{pt} + X_{st} - X_{ps}) = 0,2917 \Omega,$$

T2:

Прорачун параметара двонамотног трансформатора:

$$X_{T2} = \frac{10}{100} \frac{35^2}{31.5} = 3,8889 \Omega .$$

$$X_{pr} = 3 \cdot 10 \cdot \left(\frac{35}{110} \right)^2 = 3,0372 \Omega,$$

Прорачун:

$$I = 3I_0 = 3 \frac{U}{|Z_{ul}|}$$

$$|Z_{ul}| = 3 \frac{U}{I} = 15,1791 \Omega$$

$$Z_{ul} = R' + j(X_s + (X_t \parallel (X_p + X_{pr} + X_{T2})))$$


$$Z_{ul} = 3 \cdot R_p + j(2,0417 + 0,2839)$$

$$R_p = \frac{1}{3} \sqrt{(15,1791)^2 - (2,3256)^2} = 5 \Omega$$

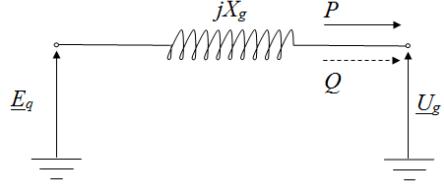2. Задатак.

Решење:

Еквивалентна заменска шема турбогенератора:



a) Синхрони рејтанс генератора:

$$X_g = \frac{x_g(\%)}{100} \frac{U_{ng}^2}{S_{ng}} = \frac{179}{100} \frac{15.75^2 \cdot 0.85}{100} = 3.77 \Omega$$

У режиму празног хода вали: $E_{q0} = U_{ng}$

Електромоторна сила генератора (E_q) пропорционална је побудној струји (I_p). У задатом режиму електромоторна сила E_q се добија из релације:

$$E_q = U_{ng} \frac{I_f}{I_{f0}} = 15.75 \frac{500}{294} = 26.786 \text{ kV}$$

Угао између E_q и U одређује се из релације:

$$P = \frac{E_q U_g}{X_g} \sin \theta \Rightarrow \sin \theta = \frac{P X_g}{E_q U_g} = 0.7149$$

$$\theta = 45.635^\circ$$

Реактивна снага на крајевима генератора:

$$\Rightarrow Q = \frac{E_q U_g}{X_g} \cos \theta - \frac{U_g^2}{X_g} = \frac{26.786 \cdot 15.75}{3.77} \cos(45.635^\circ) - \frac{15.75^2}{3.77}$$

$$Q = 12.447 \text{ M var}$$

b) На основу номиналних параметара може се израчунати вредност електромоторне сile генератора услед побуде номиналном струјом:

$$\tan \theta_n = \frac{P_n}{Q_n + \frac{U_n^2}{X_g}}$$

$$\theta_n = \arctg \left(\frac{P_n X_g}{Q_n X_g + U_n^2} \right) = \arctg \left(\frac{100 \cdot 3.77}{61.9744 \cdot 3.77 + 15.75^2} \right)$$

$$\theta_n = 38.047^\circ$$

$$E_{qn} = \frac{P_n X_g}{U_g \sin \theta_n} = \frac{100 \cdot 3.77}{15.75 \cdot \sin(38.047^\circ)} = 38.8386 \text{ kV.}$$

Однос електромоторне сile E_q у задатом режиму и електромоторне сile E_{qn} :

$$\frac{E_q}{E_{qn}} = \frac{26.786}{38.8386} = 0.6897$$