

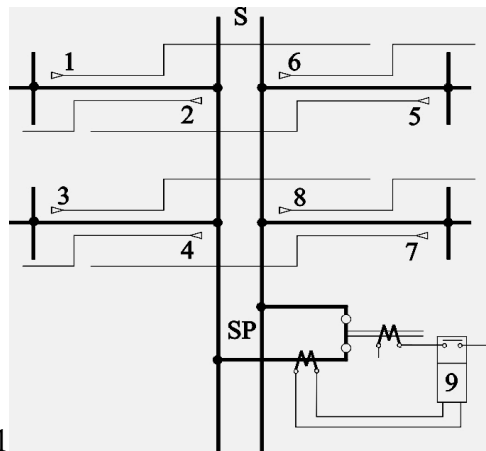
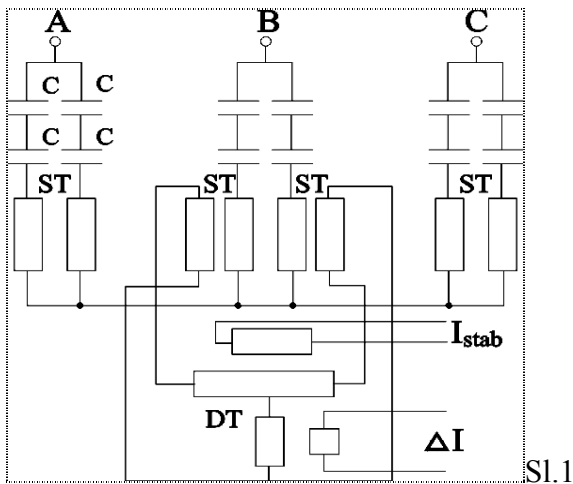


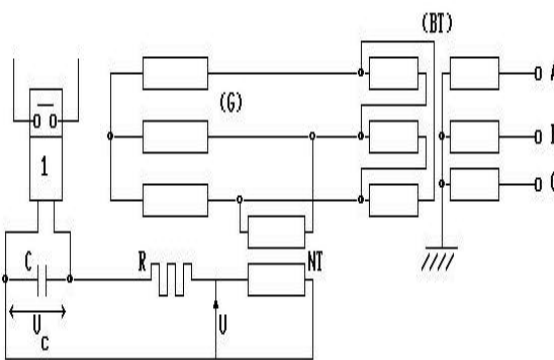1. Objasniti kakva je zaštita prikazana na sl.1. Kada se i zašto koristi?



2. Objasniti kakva je zaštita sabirnica prikazana na slici 2 i kako radi. Čemu služi relej 9?

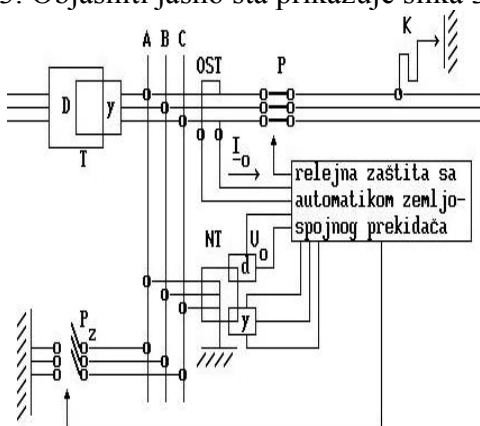3. Objasniti jasno šta prikazuje slika 3. Kada se i gde ovakav sistem zaštite koristi i zašto?



4. Kakva je zaštita prikazana na slici 4? Kako radi, čemu služi i kako se podešava?

5. Kakva zaštita autotransformatora je data na slici 5? Objasniti kako se realizuje.

