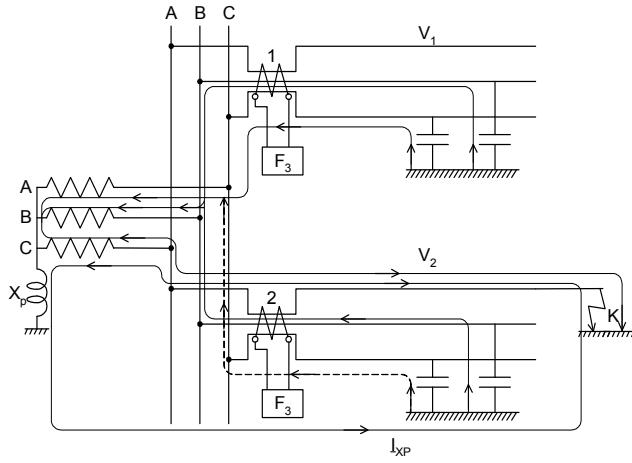



II KOLOKVIJUM IZ RELEJNE ZAŠTITE-16.06.2010.

1. Objasniti kada se pojmovi radijalnosti za direktne i nulte veličine u jednoj mreži poklapaju a kada ne i zbog čega.

2. Objasniti kako se postiže selektivnost zemljospojnih zaštita sa sl.2.



Slika 2

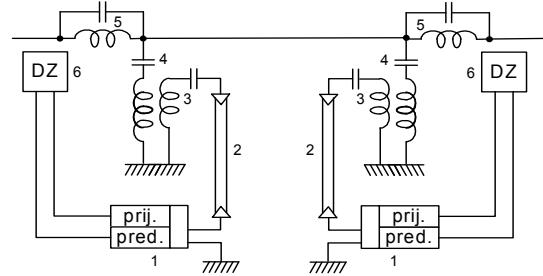


Slika 3

3. Objasniti kako se vreši povezivanje distantskih releja iz susednih postrojenja, sl.3. Zašto se to radi?

4. Vodeći računa da je odnos izmedju amplitudne pravougaonog signala i amplitudne njegovog osnovnog harmonika $\pi/4$ izvesti izraz za otpornost električnog luka u slobodnom vazduhu za osnovni harmonik struje. Komentarisati uticaj otpornosti električnog luka na mestu kvara na merenja distantskih releja.

5. Objasniti uticaj transformatora sprege Yy i Dy na merenja distantskog relaja pri različitim vrstama kvarova, ako se isti nalazi izmedju relaja i mesta kvara, kao na sl.4.

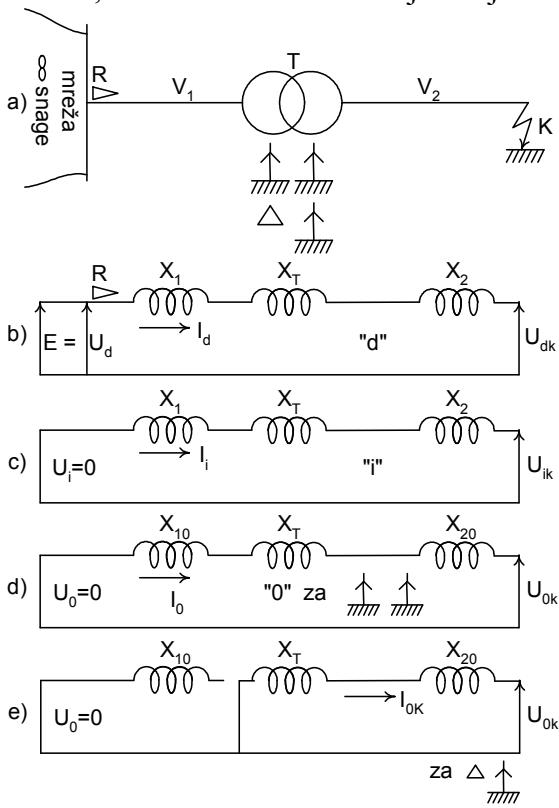

Slika 4