




april 2010.


## Razvodna postrojenja

drugi kolokvijum – teorijska pitanja (od 213 strane knjige)

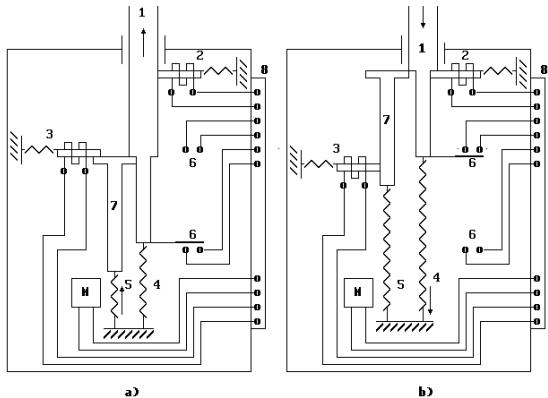1. Koristeći slike 1 a i b objasniti detaljno proces uključivanja i isključivanja prekidača, odnosno pogonski mehanizam prekidača.



sl.1a,b

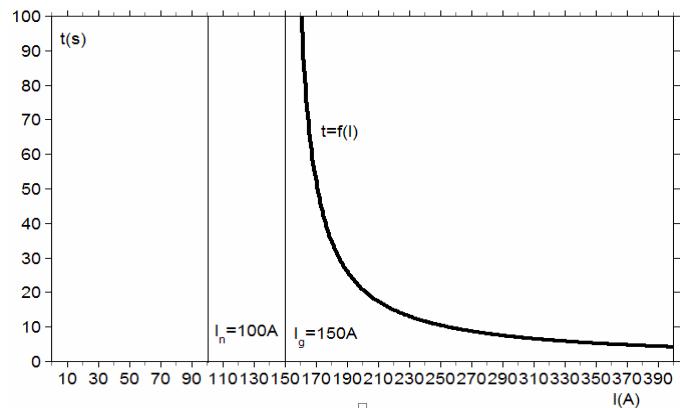


sl.2


2. Šta je prikazano na slici 2? Precizno definisati struje  $I_n$  i  $I_g$ .

3. Objasniti šta sl. 4 prikazuje. Objasniti kada se i zbog čega ovakvo postrojenje koristi.

4. Za dati pogled odozgo na deo postrojenja (Sl.3), skicirati podužne preseke dalekovodnog, spojnog i transformatorskog polja.

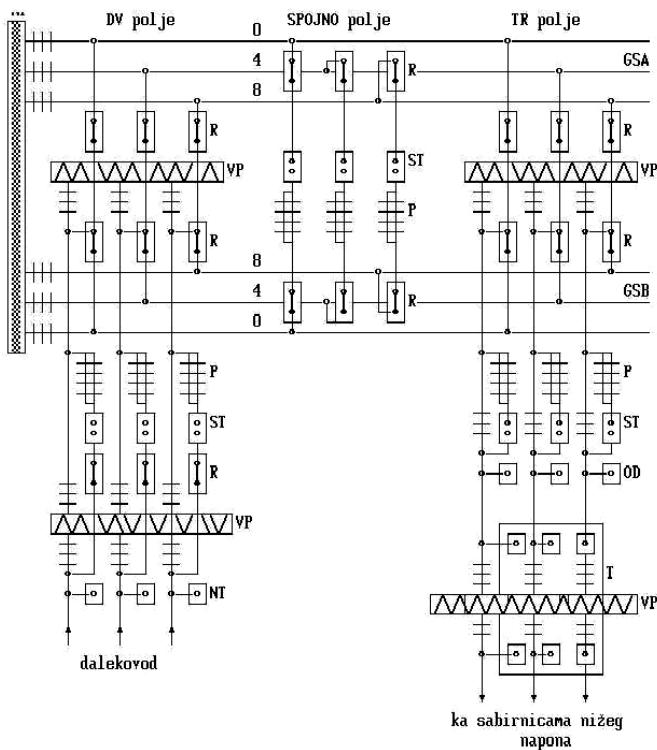

Sl.3

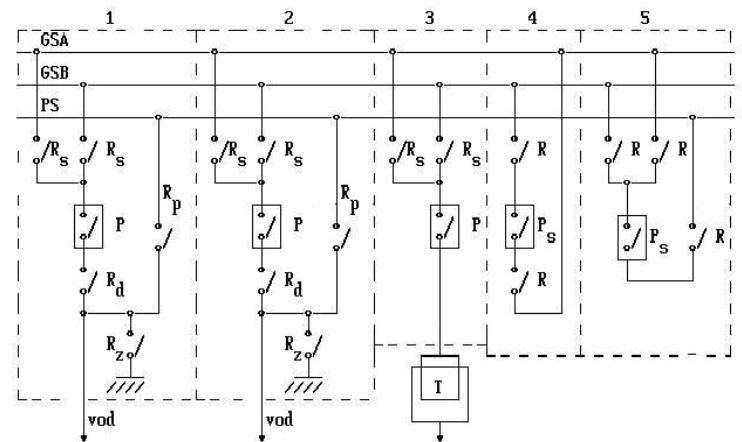

Sl.4

5. Navesti precizno koja je svrha uzemljivačkog sistema u postrojenju.