

Ime i prezime	Tačno	Netačno	Σ
	I kolokvijum		
Br. indeksa	II kolokvijum		

Relejna zaštita -test
01.06.2018.

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tačan odgovor se budi sa 1 poen. Svaki netačan odgovor se budi sa (-0,5) poen.

I kolokvijum

1. Distantni relej sa pravolinijskom karakteristikom zove se:

- a) impedansni distantni relej,
- b) ugaono impedansni distantni relej,
- c) ugaono admittansni distantni relej,
- d) admittansni distantni relej.

2. Spregom koja je prikazana na slici postiže se:

- a) usporeno reagovanje i otpuštanje,
- b) ubrzano reagovanja,
- c) ubrzano reagovanje i usporeno otpuštanje,
- d) usporeno otpuštanje.

3. Ako u slučaju statičkog releja sa amplitudnom komparacijom važi $k_1 = k_2$, i $k_2 = -k_3$, dobija se:

- a) usmereni relej;
- b) ugaono impedansni distantni relej;
- c) ugaono admittansni distantni relej;
- d) imedansni distantni relej.

4. Nerekurzivnom primenom Furijeove metode dobija se vektor osnovnog harmonika koji:

- a) rotira sa dvostrukom frekvencijom signala,
- b) rotira sa osnovnom frekvencijom signala,
- c) stacionaran je,
- d) rotira sa frekvencijom odabiranja signala.

5. Najniža frekvencija koju Furijova metoda može detektovati određena je:

- a) dužinom prozora podataka,
- b) periodom odabiranja,
- c) frekvencijom odabiranja,
- d) brojem bita A/D konvertora.

6. U postrojenju (mreža sa izolovanim neutralnim tačkama) u kome je ugrađena dvofazna prekostrujna zaštita, uslov dobijanja selektivnije zaštite na dvostrukim zemljospojima jeste da:

- a) da ST-i budu instalirani u svim fazama vodova.
- b) da ST-i budu instalirani u različitim fazama vodova.
- c) da ST-i budu instalirani u istim fazama svih vodova,
- d) ne zavisi od položaja i broja ST-a.

7. Selektivna zemljospojna zaštita u kompenzovanoj mreži mreži može se realizovati:

- a) usmerenim relejom reaktivne snage,
- b) usmerenim relejom prividne snage,
- c) usmerenim relejom aktivne snage,
- d) distantnim relejom.

8. Kod statičkog termičkog trokanalnog releja prvi i drugi kanali se podešavaju na temperature alarmiranja i reagovanja, a treći kanal:

- a) na maksimalnu dozvoljenu temperaturu,
- b) na temperaturu koju pri normalnim uslovima hlađenja generiše I_{nom} ,
- c) je kratkospojni relej,
- d) svi ponuđeni odgovori su tačni.

9. Kod distantnog releja na bazi detektovanja faznog redosleda, koji posmatra

pomoćne napone: $U'_{AB} = U_{AB} - (I_A - I_B)Z_V$, $U'_{BC} = U_{BC} - (I_B - I_C)Z_V$ i

$U'_{CA} = U_{CA} - (I_C - I_A)Z_V$ (gde je Z_V impedansa analognog modela voda), pri

bliskom dvofaznom KS bez zemljospojja faza A i B ($U_{AB}=0$):

- a) relej gubi osetljivost,
- b) fazni redosled pomoćnih napona je isti kao pri unutrašnjim kvarovima,
- c) fazni redosled pomoćnih napona je isti kao pri spoljašnjim kvarovima,
- d) fazni redosled pomoćnih napona je isti kao pri kvarovima iza releja.

10. Pri obradi signala koji doživljavaju nagle promene nerekurzivni algoritmi u odnosu na rekurzivne:



- a) brže konvergiraju,
- b) sporije konvergiraju,
- c) konvergiraju istom brzinom,
- d) divergiraju.

11. Da bi se proračunali parametri voda R i L, pomoću relacija $u_1 = Rl_1 + Ll'_1$ i $u_2 = Rl_2 + Ll'_2$, koje odgovaraju trenucima t_1 i t_2 , potrebni su:

- a) dva odbirka napona i dva odbirka struje,
- b) dva odbirka napona i četiri odbirka struje,
- c) četiri odbirka napona i dva odbirka struje,
- d) četiri odbirka napona i četiri odbirka struje.

12. Posmatra se prekostrujna zaštita sa definisanim vremenom reagovanja. Ako reaguje samo prekostrujni relej, zaštita je:

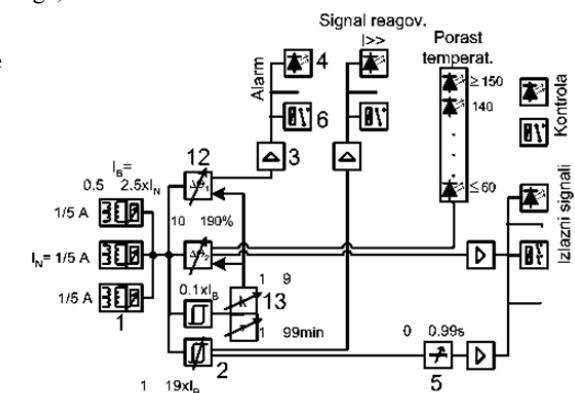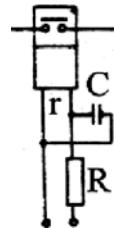- a) neosetljiva,
- b) nepobuđena,
- c) pobuđena
- d) reagovala.



- 13.** U mrežama uzemljenim preko niskoomske reaktanse upotrebljava se multi usmereni relej:
 a) sinusnog tipa, b) kosinusnog tipa, c) tangensnog tipa, d) logaritamskog tipa.
- 14.** Fazna prekostrujna zaštita se kombinuje sa naponskim relejom da bi joj se povećala:
 a) selektivnost; b) osetljivost; c) brzina; d) usmerenost.
- 15.** Data je izolovana mreža (slika), sa sabirnicu polaze dva voda različitih dužina $l_1 > l_2$.
 Ukoliko dode do zemljospaja faze A na vodu 1, tada obuhvatni strujni transformatori ST₁ i ST₂ mere struje čije su amplitude I_{01} i I_{02} za koje važi:
 a) $I_{01} < I_{02}$; b) $I_{01} = I_{02}$; c) $I_{01} > I_{02}$; d) $I_{01} = I_{kvara}$ i $I_{02} = 0$.
- II kolokvijum**
- 1.** Pojam "medunapajanje" kod distantnih releja znači:
 a) da relej ima više izvora pomoćnih napona,
 b) da relej ima akumulatorsko (nezavisno) napajanje,
 c) da između releja i kvara postoji izvor koji generiše deo ukupne struje kvara,
 d) da se susedni distantni releji međusobno ispomažu pri merenju rastojanja.
- 2.** Posmatra se jednofazni kratak spoj faze C iza transformatora sprege Yy8. Impedansu meri korektno distantni relej za (zaokružiti više odgovora ukoliko je potrebno):
 a) jednofazne kvarove instaliran u fazi A, b) jednofazne kvarove instaliran u fazi B,
 c) jednofazne kvarove instaliran u fazi C, d) međufazne kvarove instaliran u fazama A i B,
 e) međufazne kvarove instaliran u fazama A i C, f) međufazne kvarove instaliran u fazama A i C,
 g) svi releji pogrešno mere impedansu.
- 3.** 100% zemljospojne zaštite statora savremenih generatora realizuju se:
 a) merenjem trećeg harmonika napona, b) injektiranjem stranog napona u statorsko kolo,
 c) merenjem nulte komponente napona, d) merenjem napona između dva zvezdišta.
- 4.** Zaštita od fluksne prepobude štiti sinhroni generator od:
 a) preopterećenja pobudnog namotaja, b) pregrevanja magnetskog kola rotora,
 c) previšokog napona statora, d) pregrevanja magnetskog kola statora.
- 5.** Za blokadu digitalne fazne diferencijalne zaštite kada transformator radi sa povиšenim naponom koristi se signal:
 a) drugog harmonika diferencijalne struje, b) trećeg harmonika diferencijalne struje,
 c) petog harmonika diferencijalne struje, d) trećeg i petog harmonika diferencijalne struje.
- 6.** Zaštita sinhronih motora od ispada iz synchronizma realizuje se:
 a) praćenjem faznog pomeraja napona mreže i struje motora, b) prekostrujnim relejom sa brzo otpuštajućim kontaktima,
 c) praćenjem jednosmerne struje u pobudnom kolu, d) prekostrujnim relejom sa inverznom karakteristikom.
- 7.** Udaljene rezervne zaštite:
 a) štite od otkaza osnovne zaštite, b) štite od otkaza prekidača na koji deluje glavna zaštita,
 c) primenjuju se u prenosnoj mreži EES-a, d) sve prethodno pobrojano.
- 8.** U oznaci 10P20 broj 10 se odnosi na:
 a) strujnu grešku, b) složenu grešku,
 c) sigurnosni faktor, d) granični faktor tačnosti.
- 9.** Kaskadno reagovanje distantnih releja javlja se kada je kvar u zoni:
 a) prvog stepena oba releja, b) drugog stepena oba releja,
 c) prvog stepena jednog i drugog stepena drugog releja, d) prvog stepena jednog i trećeg stepena drugog releja.
- 10.** Poprečna diferencijalna zaštita služi za:
 a) zaštitu jednostrukih važnih vodova, b) zaštitu kratkih kablovskeih vodova,
 c) zaštitu jednostrukih vodova u petljastim mrežama, d) zaštitu paralelnih vodova.
- 11.** Asimetrično opterećenje sinhronne mašine ugrožava:
 a) termički statorski namotaj, b) mehanički vratilo generatora,
 c) termički rotor mašine, d) blok transformator.
- 12.** Donji kontakt Buholc zaštite:
 a) služi za alarmiranje, b) deluje na isključenje,
 c) može da otkrije dugotrajne male kvarove u transformatoru, d) sve pobrojano.
- 13.** Za zaštitu od predugog starta asinhronog motora mogu se upotrebiti:
 a) prekostrujni relej sa inverznom karakteristikom, b) stabilizovani diferencijalni relej,
 d) relej inverzne komponente struje, c) prekostrujni relej blokiran podnaponskim relejom.
- 14.** Posmatra se zaštita sabirnica distantnim relejima iz susednih čvorova kod dvostrukog sistema sabirnica sa spojnim poljem. Da bi se pri kvaru na jednom sistemu sabirnica spričio ispad drugog sistema u spojno polje se ugrađuje:
 a) distantni relej, b) brz prekostrujni relej, c) prenaponski relej, d) diferencijalni relej.
- 15.** ANSI kod (21) i IEC oznaka (Z<) označavaju:
 a) distantni relej, b) strujni relej, c) diferencijalni relej, d) naponsko strujni relej.

