

## Poglavlje 7


# Naprezanja prekidača posle gašenja luka

Za vreme trajanja kratkog spoja dolazi do intenzivnog termičkog naprezanja komore za gašenje luka i kontakata. Osim toga, mogu se pojaviti značajna mehanička naprezanja zbog delovanja visokog pritiska u komori za gašenje luka i delovanja mehanizma za pokretanje kontakata. Međutim, nakon gašenja luka javljaju se velika naprezanja dielektrika u medjukontaktnom razmaku koja će na ovom mestu da budu objašnjena.

### 7.1 Ponovna paljenja luka u medjukontaktnom prostoru

U trenutku gašenja električnog luka, koje nastupa pri isključivanju velikih struja, kao što su struje kratkih spojeva, pri prolazu struje kroz nulu već postoji izvesna dielektrična čvrstoća prostora izmedju kontakata, jer je prostor najvećim delom dejonizovan, a temperatura je opala ispod 2000 K, pa je uticaj termičke ionizacije vrlo mali. Sa druge strane, odmah posle gašenja luka uspostavlja se prelazni povratni napon, koji je posledica odziva mreže na prekidanje struje. Ukoliko prelazni povratni napon postane veći od uspostavljene dielektrične izdržljivosti izmedju kontakata, nastaje ponovni probaj. Zbog toga je veoma važno da se dielektrična izdržljivost uspostavlja brže od prelaznog povratnog napona. Međutim, u toku razdvajanja kontakata, kada su razmaci izmedju kontakata još uvek nedovoljni, dielektrična izdržljivost se sporije uspostavlja nego prelazni povratni naponi i mož da dodje do ponovnog paljenja luka. Kada do ponovnog paljenja luka dolazi zbog toga što je napon izmedju kontakata viši od dielektrične izdržljivosti med-

jukontaktnog prostora, tada tu pojavu nazivamo dielektričkim probojem. Prelazni povratni napon i dielektrična izdržljivost izmedju kontakata se utrkuju, pa teorija koja tumači ponovna paljenja luka na ovaj način naziva se teorija trke [30]. Ona omogućava tumačenje načina gašenja luka u kolima naizmenične struje [33]. Za vreme proticanja struje kratkog spoja  $i_{ks}$  kroz kolo javlja se pad napona na luku  $u_L$ . Na slici 7.1 tačka A

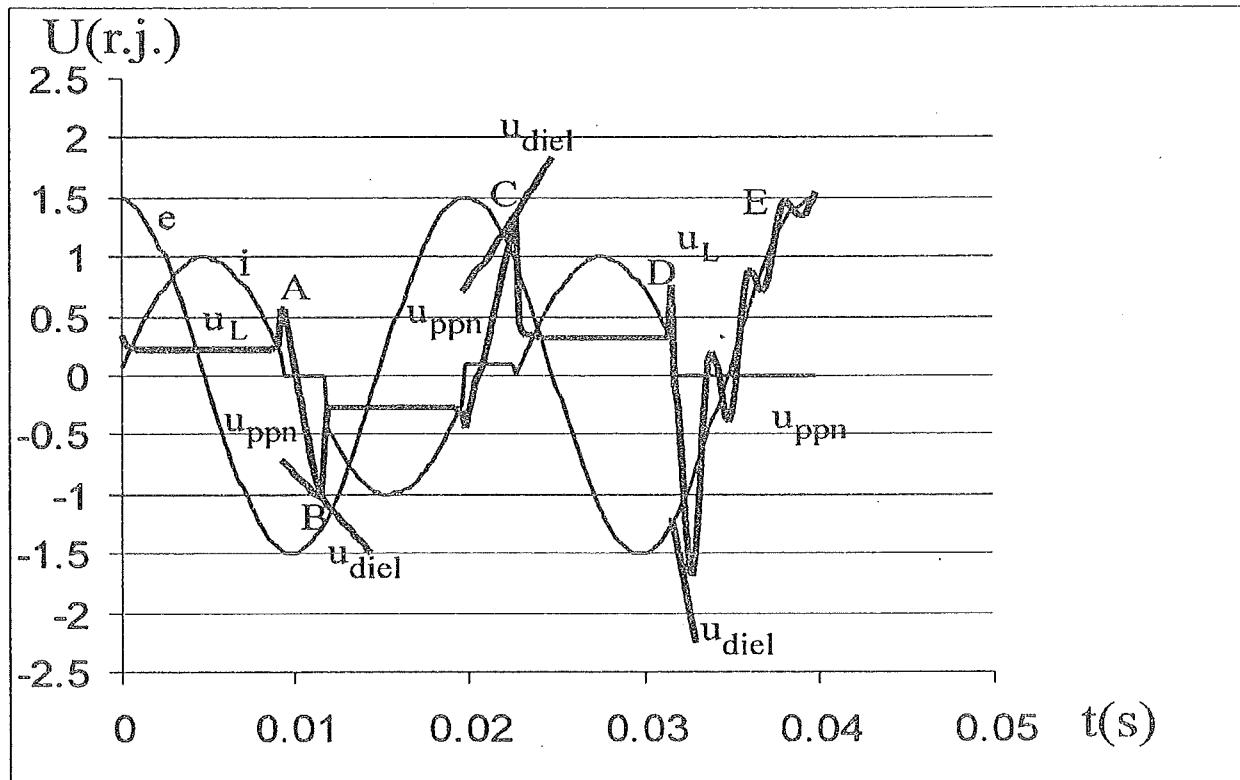

Slika 7.1: Vremenski tok napona i struja pri prekidanju struje kratkog spoja


označava trenutak prvog gašenja luka u trenutku prolaska struje kroz nulu. Pad napona na luku je u tom trenutku maksimalan, struja prolazi kroz nulu, a od tačke A počinje uspostavljanje prelaznog povratnog napona  $u_{ppn}$ . U trenutku gašenja luka već postoji uspostavljena odredjena dielektrična izdržljivost medjukontaktnog prostora, koja nastavlja da raste. Dielektrička izdržljivost prostora izmedju kontakata obeležena je sa  $u_{die1}$ . U tački B prelazni povratni napon  $u_{ppn}$  postaje viši od dielektrične izdržljivosti, pa dolazi do ponovnog paljenja luka i uspostavljanja struje kratkog spoja. Napon izmedju kontakata opada sa vrednosti prelaznog povratnog napona na napon luka. Pri sledećem prolasku struje kroz nulu napon na luku postaje maksimalan i dolazi do gašenja luka i prekida struje kratkog spoja (tačka C na dijagramu). Uspostavlja se prelazni povratni napon  $u_{ppn}$  koji raste sve do trenutka dok ne poraste iznad krive dielektrične izdržljivosti  $u_{die1}$ , što se dogodja u tački D na dijagramu. Ponovo se uspostavlja struja, a izmedju kontakata vlada napon luka  $u_L$ . U tački E dolazi do prolaska struje kroz nulu, gašenja luka i uspostavl-

janja dielektrične izdržljivosti. Prelazni povratni napon izmedju kontakata raste, ali zbog dovoljno velikog razmaka i dejonizovanosti prostora je manji od dielektrične izdržljivosti i zbog toga dolazi do trajnog gašenja luka. Teorijom trke se može objasniti postojanje bezstrujne pauze nakon gašenja luka, a pre njegovog ponovnog paljenja.

## 7.2 Termički probaj

Teorija trke je gruba aproksimacija pojava koje se dogadjaju neposredno nakon gašenja luka i koje prouzrokuju njegovo ponovno paljenje. Osnovna pretpostavka kod teorije trke je da je provodnost prostora posle prekida struje zanemarljivo mala, a da ponovno paljenje luka nastaje trenutnim probnjem i uspostavljanjem velike provodnosti prostora izmedju kontakata. Pojave u realnosti su znatno složenije. Nakon gašenja luka je još uvek prostor izmedju kontakata delimično jonizovan i zagrejan na 1000-2000 K. Taj zagrejan prostor naziva se **preostali stub luka** ili rezidualni stub luka. Kroz njega protiče vrlo mala struja, reda 10 – 100 mA, koju nazivamo **preostala ili rezidualna struja luka**. Proces proticanja preostale struje luka traje od nekoliko  $\mu s$  do oko  $1000\mu s$ , što zavisi od tipa prekidača i načina gašenja luka, kao i od vrste sklopne operacije. Fizički procesi u okolini nule struje nisu još u potpunosti proučeni, jer je njihova eksperimentalna provera izuzetno složena.

Na slici 7.2 prikazani su vremenski tokovi struja i napona pri uspešnom prekidanju kratkog spoja, uz prikaz preostale struje luka. Na slici 7.2 oznake imaju sledeće značenje:

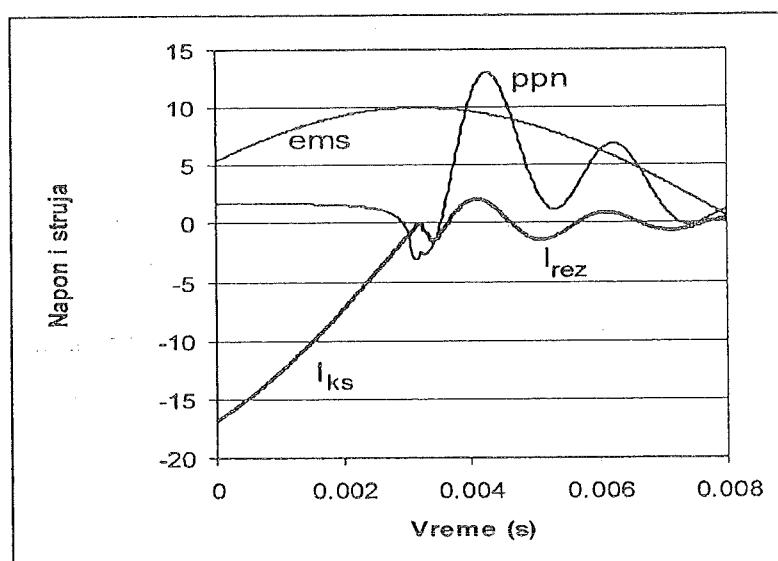

Slika 7.2: Dijagram napona i struja u blizini prolaska struje kroz nulu

*ems* –elektromotorna sila,

*ppn* –prelazni povratni napon,

*i<sub>ks</sub>* –struja kratkog spoja,

*i<sub>rez</sub>* –rezidualna struja luka.

Sa slike 7.2 se može uočiti da rezidualna struja, koja protiče pod dejstvom prelaznog povratnog napona, prati oblik prelaznog povratnog napona. Rezidualna struja se može odrediti iz izraza:

$$\rightarrow i_{rez}(t) = \frac{u_{ppn}^2(t)}{R_{rez}(t)} \quad (7.1)$$

gde su:

*i<sub>rez</sub>(t)* –vremenski tok preostale struje,

*u<sub>ppn</sub>(t)* –vremenski tok prelaznog povratnog napona,

*R<sub>rez</sub>(t)* –vremenski tok otpornosti preostalog stuba luka.

Preostala struja luka ima omski karakter, za razliku od struje kratkog spoja koja ima induktivni karakter. Struja kratkog spoja je ograničena impedansom mreže, a struja preostale struje luka je ograničena otporom preostalog stuba luka. Proticanje struje kroz preostali stub luka izaziva njegovo zagrevanje. Toplotna snaga koja se oslobadja na preostalom stubu luka usled proticanje struje kroz njega može se izraziti na sledeći način:

$$P_{rez} = \frac{u_{ppn}^2(t)}{R_{rez}(t)} \quad (7.2)$$


Toplotna snaga koja se oslobadja usled Džulovih gubitaka mora biti manja od toplotne snage koja se odvodi sa luka izazivajući njegovo hladjenje *P<sub>h</sub>*. Ukoliko nije ispunjen uslov:

$$P_{rez} \leq P_h \quad (7.3)$$

dolazi do zagrevanja preostalog stuba luka, opadanja njegove otpornosti, porasta struje u njemu i do daljeg porasta toplotne snage koja se na njemu oslobadja. Porast oslobođenje toplotne snage dovodi do daljeg porasta temperature preostalog stuba luka i povećanja stepena ionizacije. Ova pojava može da dovede do toga da se prostor ponovo jonizuje do te mere da struja preraste u struju kratkog spoja. Ova pojava se naziva toplotnim probojem međukontaknog prostora. Ceo proces toplotnog probaja traje veoma kratko, a posledica je brzog porasta prelaznog povratnog napona *u<sub>ppn</sub>(t)* neposredno u okolini nule struje. Upravo zbog toga je veoma važan početni period uspostavljanja prelaznog povratnog napona koji skraćeno označavamo kao *PPPN*, jer ukoliko početni prelazni povratni napon brzo raste, to može da izazove efekat povećanja temperature preostalog stuba luka i toplotni probaj.

### 7.3 Faktor prvog pola

U slučaju isključenja tropolnog kratkog spoja prvo dolazi do gašenja luka na jednoj od faza na kojoj prvo prolazi struja groz nulu. U tom slučaju veoma veliki uticaj ima način uzemljenja neutralne tačke transformatora i da li je kratak spoj sa dodirom sa zemljom ili ne. Na slici 7.3 prikazana je zamenska šema sistema sa izolovanom neutralnom tačkom u kome se dogodio kratak spoj. Na slici 7.3 oznake imaju sledeće značenje:

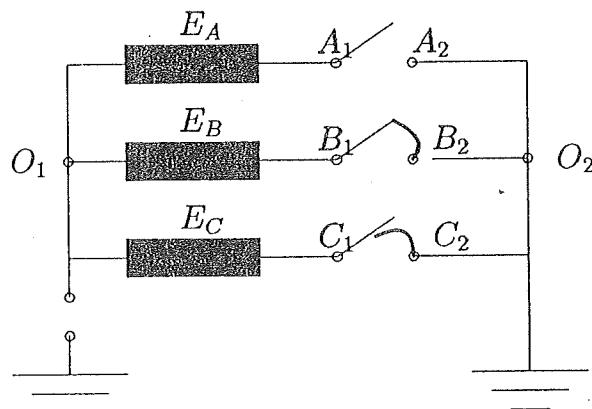

Slika 7.3: Šema za tumačenje efekta faktora prvog pola

$E_A, E_B, E_C$  –elektromotorne sile namotaja transformatora faza A, B i C,

$O_1$  –neutralna tačka transformatora,

$O_2$  –mesto tropolnog kratkog spoja sa zemljom,

$A_1, B_1, C_1$  –kontakti prekidača sa napojne strane,

$A_2, B_2, C_2$  –kontakti prekidača sa strane mesta kratkog spoja.

Na slici je prikazan slučaj kada je na fazi A već došlo do gašenja luka, tako da struja protiče kroz konturu koju čine faze B i C, odnosno:

$$O_1 - B_1 - B_2 - O_2 - C_2 - C_1 - O_1 \quad (7.4)$$


Ako su impedanse namotaja transformatora  $Z_T$ , tada se po II Kirhofovom zakonu može napisati jednačina ravnoteže za konturu 7.4:

$$E_B - 2Z_T I_{BC} - E_C = 0 \quad (7.5)$$

Amplituda struje u stacionarnom stanju u konturi 7.4 je:

$$I_{BC} = \frac{E_B - E_C}{2Z_T} \quad (7.6)$$

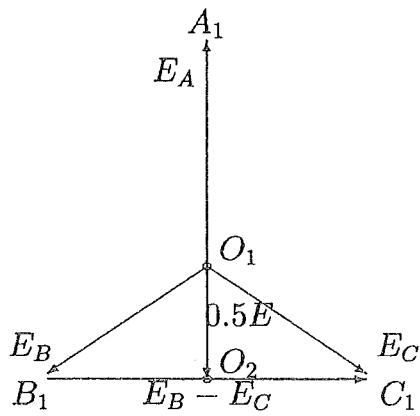Na slici 7.4 prikazan je vektorski dijagram napona za slučaj kratkog spoja iza prekidača kada je luk ugašen na fazi A. Struju kratkog spoja izmedju faza B i C stvara razlika



Slika 7.4: Vektorski dijagram napona u slučaju kada je luk ugašen na polu A prekidača elektrnomotornih sila  $E_{BC} = E_B - E_C$ . U tački  $O_2$  na mestu kratkog spoja potencijal u odnosu na neutralnu tačku je jednak razlici napona:


$$U_{O_1-O_2} = U_{O_1} - U_{O_2} = 0,5E_A \quad (7.7)$$

Tačka  $O_1$  izolovane neutralne tačke nalazi se tačno na potencijalu koji odgovara polovini vektora  $E_{AB}$ . Povratni napon izmedju kontakata  $A_1 - A_2$  jednak je razlici napona  $U_{A_1-A_2} = U_{O_1-A_1} - U_{O_1-O_2} = E_A + 0,5E_A = 1,5E_A$ . To znači da se u ustaljenom stanju pri prekidu struje na fazi A izmedju kontakata pola A prekidača uspostavlja povratni napon koji je za 50% viši od napona koji bi vladao kada bi neutralna tačka  $O_1$  bila na potencijalu zemlje. Povećanje napona na polu prekidača koji je prvi isključio u slučaju kada je neutralna tačka izolovana naziva se faktor prvog pola. Faktor prvog pola u slučaju izolovane neutralne tačke iznosi 1,5, a u slučaju uzemljene neutralne tačke se usvaja da iznosi 1,3.

Ukoliko bi neutralna tačka bila uzemljena, a kratak spoj bez dodira sa zemljom, efekat bi bio isti kao kada je tropolni kratak spoj sa dodirom sa zemljom, a neutralna tačka izolovana. Međutim, verovatnoća da se dogodi tropolni kratak spoj bez dodira sa zemljom je mala, pa se stoga faktor prvog pola određuje isključivo na osnovu načina uzemljenja neutralne tačke, pretpostavljajući da je tropolni kratak spoj uvek u dodiru sa zemljom.

## 7.4 Granične krive prekidača

Granične krive prekidača predstavljaju najviši prelazni povratni napon i strminu prelaznog povratnog napona koje prekidač može da podnese u zavisnosti od prekidne struje. Pri isključenju struja u konfiguracijama u kojima nastaju visoke vrednosti prelaznih povratnih napona relativno malih strmina postoji opasnost od dielektričkog probroja medjukontaktnog razmaka (slučaj sabirničkog kratkog spoja, isključenje u oponiciji faza). Obrnuto, u konfiguracijama koje prouzrokuju velike strmine napona pojavljuje se opasnost od termičkog probroja (slučaj isključenja bliskog kratkog spoja, isključenje kratkog spoja neposredno iza transformatora). Na slici 7.5 prikazane su granične krive prekidača u zavisnosti od struje koju prekidač prekida. Oznake na slici 7.5 imaju sledeće značenje:

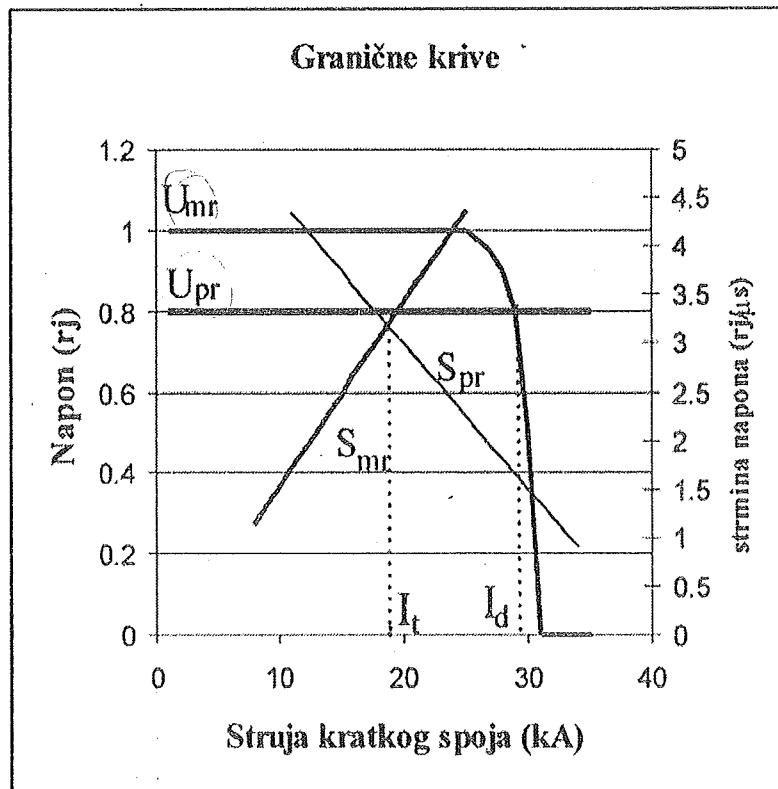

Slika 7.5: Granične krive napona i strmine napona u funkciji struje kratkog spoja

$U_{pr}$  – podnosivi napon izmedju kontakata koji prekidač može da izdrži,

$U_{mr}$  – prelazni povratni napon koji nastaje u mreži u zavisnosti od struje,

$S_{pr}$  – podnosiva strmina napona koju prekidač može da izdrži,

$S_{mr}$  –strmina prelaznog povratnog napona koju mreža generiše pri isključenju bliskog kratkog spoja u funkciji struje kratkog spoja.

Prelazni povratni napon koji mreža generiše uopšte ne zavisi od struje kratkog spoja. Kod sabirničkog kratkog spoja maksimalna vrednost prelaznog povratnog napona zavisi samo od prigušenja u mreži i nekih manje značajnih faktora kao što je uticaj napona luka u trenutku gašenja. U svakom slučaju impedansa sistema koja ograničava struju kvara ne utiče na visinu prelaznog povratnog napona.

U slučaju bliskog kratkog spoja, kao što je ranije već izneto, početna strmina prelaznog povratnog napona funkcija je struje kratkog spoja je:

$$S_{mr} = \sqrt{2} Z_c I_{ks} k_{BKS} \omega \quad (7.8)$$

Oznake u izrazu 7.8 imaju sledeće značenje:

$S_{mr}$  –početna strmina prelaznog povratnog napona koji generiše mreža pri bliskom kratkom spoju,

$Z_c$  –karakteristična impedansa voda na kome se dogodio kratak spoj,

$I_{ks}$  –efektivna vrednost struje sabirničkog kratkog spoja,

$k_{BKS}$  –faktor redukcije struje kod bliskog kratkog spoja.

Na osnovu izraza 7.8 vidi se da početna strmina napona  $S_{mr}$  linearno zavisi od struje kratkog spoja  $I_{ks}$ .

Podnosivi napon izmedju kontakata praktično je nezavisan od struje koja se prekida do neke granične struje kratkog spoja. Struje kratkog spoja koje su veće od granične proizvode intenzivnu ionizaciju medijuma za gašenje luka, tako da se posle gašenja luka regeneracija prostora izmedju kontakata odvija sporo i snižava se podnosivi napon.

Podnosiva strmina prelaznog povratnog napona  $S_{pr}$  značajno opada sa amplitudom struje kratkog spoja zbog toga što je početna strmina prelaznog povratnog napona važna za termički probaj koji nastupa neposredno posle prolaska struje kroz nulu, kada je stepen jonizacije prostora izmedju kontakata veoma zavisan od struje koja se prekida.

Pri struji, kada podnosivi napon izmedju kontakata  $U_{pr}$  postane jednak prelaznom povratnom naponu  $U_m$  koji daje mreža, nastaje dielektrični probaj izmedju kontakata. Ova struja obeležena je sa  $I_d$ . Pri struji, kada podnosiva strmina napona  $S_{pr}$  postane

jednaka strmini prelaznog povratnog napona koji daje mreža  $S_{mr}$ , nastaje termički probaj izmedju kontakata. Ova struja je obeležena sa  $I_t$ . Kod pojedinih tipova prekidača granična struja termičkog probaja je veća od granične struje dielektričkog probaja, a kod drugih prekidača je obrnuto, što zavisi od tehnike gašenja luka i medijuma izmedju kontakata.